

# Codificarea One Hot pentru implementarea FSM-urilor

Oprițoiu Flavius  
flavius.oprițoiu@cs.upt.ro

3 decembrie 2023

# Introducere

Obiective:

- ▶ Construirea mașinilor cu stări finite utilizând codificarea One Hot

De citit:

- ! Mircea Vlăduțiu: "Computer Arithmetic : Algorithms and Hardware Implementations", Anexa B [Vlad12]

*Codificarea One Hot* pentru un FSM având  $s$  stări, utilizează  $s$  elemente de stocare. Fiecare element de stocare are asociat o stare  $\Rightarrow$  la fiecare moment de timp, unul și doar unul din cele  $s$  elemente de stocare este activ (are ieșire activă).

Implementarea prin codificarea One Hot, deși utilizează mai multe elemente de stocare decât cea prin metoda tabelului de stare, are avantajele unei implementări directe și a unei depanări facile.

## Divizor de frecvență

Un divizor de frecvență având factorul de divizare  $n$ , primește la intrare un semnal de tact de frecvență  $f_{in}$  și generează la ieșirea un semnal de frecvență  $\frac{f_{in}}{n}$ . Semnalul generat nu trebuie să aibă factorul de umplere de 50% (semnalul este activ jumătate din perioada și inactiv cealaltă jumătate).

Dacă  $n$  este de forma  $2^k$ , se folosește un numărător binar pe  $k$  biți, semnalul de tact divizat fiind cel mai semnificativ bit al ieșirii numărătorului. Dacă  $n$  nu este o putere a lui 2, se vor folosi numărătoare modulo- $n$ .


Interfața unui divizor de frecvență:

- intrarea  $clk$ : semnalul având frecvență  $f_{in}$
- intrarea  $rst\_b$ : intrare de inițializare, optională
- ieșirea  $dclk$  (divided clock): semnalul de frecvență  $\frac{f_{in}}{n}$

# Studiu de caz

Implementarea unei mașini Mealy descrisă prin diagrama tranzițiilor de stare

 *Exercițiu:* Să se implementeze următoarea mașină cu stări finite:



## Studiu de caz (contin.)

Implementarea unei mașini Mealy descrisă prin diagrama tranzițiilor de stare

Designul folosește 4 bistabile de tip D:  $FF_0$ ,  $FF_1$ ,  $FF_2$  și  $FF_3$ , cu intrările  $D_i$  și ieșirile  $Q_i$ , asociate celor 4 stări  $S_0$ ,  $S_1$ ,  $S_2$  și  $S_3$ .

La fiecare moment unul și doar unul din cele 4 bistabile este activ, având ieșirea  $Q_i$  egală cu 1. Starea curentă este indicată de bistabilul cu ieșirea activă. Dacă  $Q_1$  este activ, starea curentă este  $S_1$ , dacă  $Q_4$  este 1 atunci  $S_4$  este starea curentă, și-md.

La intrările  $D_i$  se conectează ecuațiile booleene care activează stările  $S_i$ . Designul FSM-ului se reduce la scrierea acestor ecuații. Condițiile în care starea următoare va fi  $S_1$ :

- starea curentă este  $S_0$ ,  $a$  este 1 și  $b$  este 0, **sau**
- starea curentă este  $S_2$  și  $c$  este 0

$$\text{Deci } D_1 = Q_0 \cdot a \cdot \bar{b} + Q_2 \cdot \bar{c}$$

# Implementarea prin codificarea One Hot a FSM-urilor

## Pasul 1

Pentru fiecare stare a FSM-ului se definește o constantă de stare,  $S_i$ , utilizând `localparam`. Fiecare constantă de stare are o valoare distinctă, între 0 și  $s - 1$  ( $s$  reprezentând numărul total de stări).

Pentru exercițul propus, aceste constante de stare pot fi definite ca mai jos:

```
1 localparam S0 = 2;  
2 localparam S1 = 0;  
3 localparam S2 = 3;  
4 localparam S3 = 1;
```

# Implementarea prin codificarea One Hot a FSM-urilor

## Pasul 2

Se definesc stările curentă, *st*, și următoare *st\_nxt* ca 2 vectori binari pe *s* biți (*s* fiind numărul de stări ale FSM-ului). Semnalul *st*, va fi declarat de tip `reg` iar *st\_nxt* de tip `wire`.

Pentru problema de rezolvat, cele 2 semnale sunt definite astfel:

```
1 reg [3:0] st;  
2 wire [3:0] st_nxt;
```

# Implementarea prin codificarea One Hot a FSM-urilor

## Pasul 3

Bitului  $st\_nxt[S_i]$  ( $S_i$  este una din constantele de stare definite în pasului 1) îi este atribuită expresia booleană care activează starea  $S_i$ . De remarcat că aceste ecuații booleene sunt construite după modelul prezentat în slide-ul 5, cu precizarea că semnalele  $D_i$  devin  $st\_nxt[S_i]$  iar semnalele  $Q_i$  sunt înlocuite cu  $st[S_i]$ .

Pentru problema de rezolvat, starea următoare se generează astfel:

```
1 assign st_nxt[S0] = ( st[S0] & (~a) ) |  
2           ( st[S3] & b );  
3 assign st_nxt[S1] = ( st[S0] & a & (~b) ) |  
4           ( st[S2] & (~c) );  
5 assign st_nxt[S2] = st[S1] |  
6           ( st[S0] & a & b );  
7 assign st_nxt[S3] = ( st[S2] & c ) |  
8           ( st[S3] & (~b) );
```

# Implementarea prin codificarea One Hot a FSM-urilor

## Pasul 4

Ieșirilor FSM-ului le sunt atribuite expresii booleane construite direct din diagrama tranzițiilor de stare, enumerând prin operatorul logic SAU, toate condițiile în care ieșirea respectivă devine activă.

Exemplu: ieșirea  $m$  este activă:

- în starea  $S_0$ , dacă  $a$  este 0, sau
- în starea  $S_0$ , dacă  $a$  este 1 și  $b$  este 0, sau
- în starea  $S_1$

Pentru problema de rezolvat, ieșirile sunt generate astfel:

```
1 assign m = ( st[S0] & (~a) ) |
2           ( st[S0] & a & (~b) ) |
3           st[S1];
4 assign n = ( st[S0] & (~a) ) |
5           ( st[S0] & a & b ) |
6           ( st[S2] & c ) |
7           ( st[S3] & (~b) ) |
8           ( st[S3] & b );
```

# Implementarea prin codificarea One Hot a FSM-urilor

## Pasul 5

Se actualizează starea curentă într-un bloc `always` secvențial. La fiecare front declanșator al semnalului de tact, semnalul de stare următoare devine starea curentă. Activarea intrării de reset declanșază aducerea automatului în starea inițială care pentru exemplul considerat, este starea  $S_0$ .

Pentru problema de rezolvat, actualizarea stării curente se face după modelul următor:

```
1 always @ ( posedge clk , negedge rst_b )
2   if (rst_b == 0) begin
3     st <= 0;
4     st [S0] <= 1;
5   end else
6     st <= st_nxt;
```

## References

- [Vlad12] M. Vlăduțiu, *Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Implementations*. Springer, 2012.